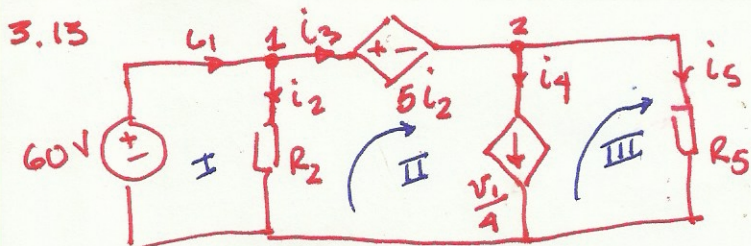


3.13



④  $v_3 = i_2 \cdot 5$  (Datos)

$$v_3 = (3)(5) = 15 \text{ V}$$

⑤  $i_4 = \frac{v_1}{4}$  (Datos)

$$i_4 = \frac{60 \text{ V}}{4} = 15 \text{ A}$$

⑥ Aplicar LKV para la Malla II

$$-v_2 + v_3 + v_4 = 0$$

$$-60 + 15 = -v_4$$

$$-45 \text{ V} = -v_4$$

$$v_4 = 45 \text{ V}$$

⑦ Aplicar LKV para la Malla III

$$-v_4 + 5i_5 = 0$$

$$i_5 = \frac{v_4}{5} = \frac{45 \text{ V}}{5 \Omega} = 9 \text{ A}$$

① Datos

$$v_1 = 60 \text{ V}$$

$$R_2 = 20 \Omega$$

$$v_3 = 5i_2$$

$$i_4 = \frac{v_1}{4}$$

$$R_5 = 5 \Omega$$

②

$v_1 = v_2$  están conectados en paralelo

$$v_2 = 60 \text{ V}$$

③  $i_2 = \frac{v_2}{R_2}$

$$i_2 = \frac{60 \text{ V}}{20 \Omega} = 3 \text{ A}$$

⑧ Aplicar LKC en el nodo 2

$$i_3 = i_4 + i_5$$

$$i_3 = 15 + 9 = 24 \text{ A}$$

⑨ Aplicar LKC en el nodo 1

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 = 3 + 24 = 27 \text{ A}$$

⑩

$$P_1 = (27)(60) = -1620 \text{ W}$$

$$P_2 = i_2^2 R_2 = (3)^2 (20) = 180 \text{ W}$$

$$P_3 = (i_3)^2 R_3 = i_3 v_3 = (24)(15) = 360 \text{ W}$$

$$P_4 = i_4 \cdot v_4 = (15)(45) = 675 \text{ W}$$

$$P_5 = i_5^2 R_5 = (9)^2 (5) = 405 \text{ W}$$

0 es la suma de todo.